VHF RECEIVER 9 F6HCC MODIFIE AVEC UN LM386

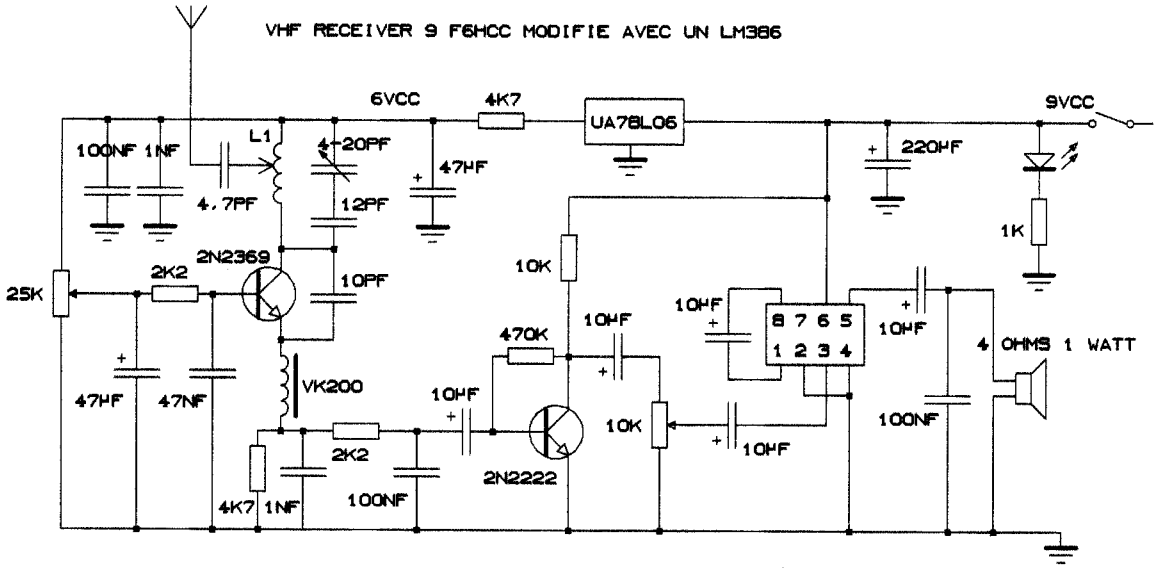

L1 = 4 TOURS FIL 0.8MM SUR MANDRIN 6MM ET PRISE SUR 2EME TOUR

VERSION 01 07-04-2022 LLC